



Historische Kataloge bilden seit Jahren die Quelle für Bücher, WEB Seiten und Datenbanken, die sich mit historischer Funktechnik beschäftigen. Dabei bilden sie Geräte, Einzelteile und vereinzelt auch die Technologie in Form von Schaltbildern und Artikeln des entsprechenden Jahres ab.

Der hier vorliegende Katalog stammt aus dem funkhistorischen Archiv der GFGF e.V.

Die auf unserer WEB Seite verfügbaren Kataloge sind aufgrund des verfügbaren Speicherplatzes mit geringerer Auflösung publiziert. Auf Anfrage können diese in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt werden.

Wir würden uns über Ihre Spenden oder auch Ihre Mitgliedschaft sehr freuen.

Schritt halten!



AKE

Unsere Erzeugnisse tragen seit Jahren den Namen „AKE“. Der Name verpflichtet uns zu Spitzenleistungen, die Ihnen, dem Käufer unserer Erzeugnisse, zugute kommen.

Unser Laboratorium ist ständig bemüht, nach den neuesten Erkenntnissen modernste Konstruktionen auszuführen. Jedes AKE-Erzeugnis beweist, daß erfahrene und geschulte Techniker am Werk sind, die selbst am Fortschritt der Rundfunktechnik mitarbeiten.

Unsere Fabrikation ist auf höchste Zuverlässigkeit bedacht. Bestes Material und genaue Arbeit sichern einwandfreie Erzeugnisse höchster Leistung.

Unser Prüffeld sorgt dafür, daß jedes Einzelteil, das die Fabrikation verläßt, einer peinlichen Kontrolle unterzogen wird und erst nach Feststellung seiner einwandfreien Beschaffenheit zum Verkauf kommt.

Unsere Versandabteilung erledigt Ihre Bestellung schnell und Ihren besonderen Wünschen entsprechend. Sie berät Sie in Zweifelsfällen. Reichliche Lagerhaltung sichert sofortige Lieferung jeder Menge.

Unsere technische Beratung steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie über Ihre Rundfunkanlage eine Auskunft wünschen oder falls Sie in Ihrer Basteltätigkeit irgendwelchen Schwierigkeiten begegnen.

Unser ganzer Betrieb ist darauf eingestellt, Ihnen das Modernste, Beste zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu machen. **Wir halten Schritt!**

Auch Sie müssen Schritt halten!

Bedienen Sie sich der Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten! Es ist an der Zeit, den veralteten Empfänger durch einen neuen zu ersetzen. Sie können ihn selbst bauen, ohne über technische Kenntnisse zu verfügen. Unsere Baubeschreibungen und Pläne sind so verständlich gehalten, daß Sie keine Schwierigkeiten haben werden. Und wenn Sie sich von dem alten Empfänger noch nicht trennen wollen oder können, so modernisieren Sie ihn oder verbessern Sie Ihren alten Empfänger durch geeignete Vor- und Zusatzgeräte, die Sie in großer Zahl in unserem Herstellungsprogramm finden.

AKE-Preisliste für Rundfunk-Einzelteile 1937/38

AKE-H.F.-Transformatoren
AKE-Superhetspulensätze
AKE-Kurzwellenspulen
AKE-Einbaugeräte

AKE-Vorsatzgeräte
AKE-Störschutzgeräte
AKE-Kleinbauteile
AKE-Baupläne



AKE


RADIO-WERK
Filiale Steglitz
Schloßstr. 32
Tel. G 9 : 2832

AKE-Hochfrequenz-Transformatoren für Universalzwecke

Der AKE-Industrie-Trafo

Type T 230

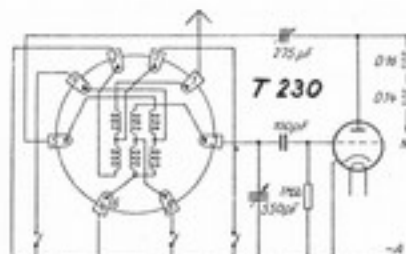
für Mittel- und Langwellen
mit Außenkontaktssockel



Sockelschaltung
von unten
gesehen

Type T 156

für Kurzwellen
mit Außenkontaktssockel

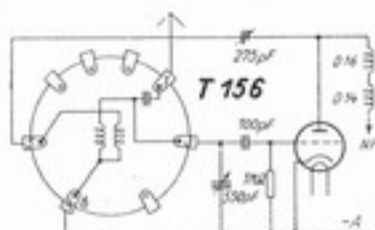

Sockel-
schaltung
von unten
gesehen

Diese neue Ausführung unseres bewährten Industrie-rafos bringt mehrere wesentliche Verbesserungen. Vor allem die neuartigen Eisenkerne mit der außerordentlich verlustarmen Stern-Kreuzwicklung. Die Spulen lassen sich dank dieser Kerne in weitesten Grenzen abgleichen, so daß bei Mehrkreislern einwandfreie Einknopfabstimmung erreicht wird. Der Industrierafo ist wie der T 156 auf einem Außenkontaktssockel aufgebaut und kann, da die Anschlüsse einander entsprechen, ohne jede Umschaltung gegen T 156 für Kurzwellenempfang ständig ausgewechselt werden.


Preis: RM 4,50

Nicht selten gibt es Schwierigkeiten, in den vorhandenen Empfängern, die nur für Mittel- und Langwellen eingerichtet ist, eine Kurzwellenspule einzubauen. Die neue AKE-Kurzwellenspule T 156 macht es Ihnen leicht. Sie ist auf einem Außenkontaktssockel aufgebaut, so daß sie jederzeit aus der Fassung herausgenommen und durch einen normalen HF-Transformator für Mittel- und Langwellen ersetzt werden kann. In dieselbe Fassung kann nämlich der AKE-Industrierafo T 230 eingesetzt werden.

Preis: RM 2,25



Type T 30

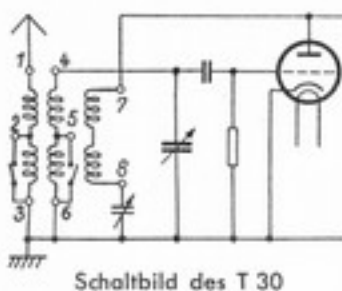

Schaltbild des T 30

Der kleine, außerordentlich leistungsfähige AKE-Industrie-Trafo mit Litzenwicklung eignet sich für alle Schaltungen und besonders wegen seines geringen Raumbedarfes für die Modernisierung älterer Geräte. Er verlangt keine Abschirmung. Wellenbereich 200—2000 Meter. Nahezu 25000 Exemplare verkauft.


Preis: RM 2,25

Der dazu passende Wellenumschalter Type S 13 (vergl. Seite 10)

Eine Fülle erprobter Schaltungen, die mit dem Industrie-Trafo T 30 ausgeführt sind, finden Sie in Band 4 der Radio-Bausammlung: Bastelsport für Jedermann. Das Büchlein enthält nicht weniger als acht Baupläne mit den entsprechenden Beschreibungen, Schaltbildern und Stücklisten.

Preis: RM 0,25

Type T 130 mit Eisenkern

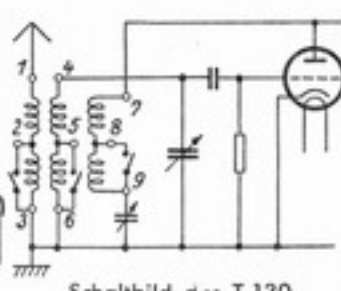

Schaltbild des T 130

Die zweite, neuere Ausführung des Industrie-Trafos ist mit hochwertigen Ferrocart-Eisenkernen versehen, die auf einem verlustarmen Trolitsockel aufgebaut sind. Abgleich-Vorrichtungen im Mittel- und Langwellenbereich machen diesen Transformator für jede Ein- oder Mehrkreis-Schaltung geeignet. Wellenbereich 200—2000 Meter.

Preis: RM 3,25

Abschirmbecher: RM 0,65

Der dazu passende Wellenumschalter: Type S 13 (vergl. Seite 10)

Der Industrie-Trafo Type T 130 ist außerordentlich vielseitig verwendbar. Batterie-, Wechselstrom- und Allstrom-Empfänger, Ein- und Mehrkreiser jeglicher Schaltungsart können damit ausgeführt werden. Eine Auswahl von Schaltungen, die mit dem T 130 aufgebaut sind, enthält Band 8 der Radio-Bausammlung: Bastelsport für Jedermann.



Preis: RM 0,35

AKE-Hochfrequenz-Transformatoren für Universalzwecke

AKE-Universaltrafo Type T 235


mit 3 Wellenbereichen 20-50, 200-600, 800-2000 m.

Dieser auch für Kurzwellen-Empfang eingerichtete HF. Trafo eignet sich für jede Geradeausschaltung, ob Ein-, Zwei- oder Dreikreiser. Er ist mit einem Umschalter für die 3 Bereiche ausgerüstet. Spulen und Umschalter sind in einem kleinen Aluminium-Gehäuse untergebracht. Die überaus weitgehende Abgleichmöglichkeit im Mittel- und Langwellenbereich, hochwertige Stern-Kreuz-Litzenwicklung und die eingebaute Kurzwellenspule sind die hauptsächlichsten Vorzüge dieses neuen AKE-Universal-HF-Transformators.

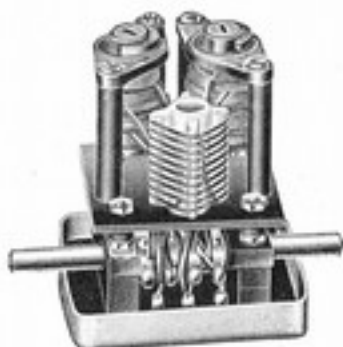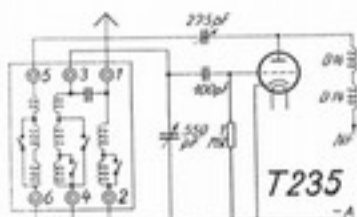

Preis: RM 9,75

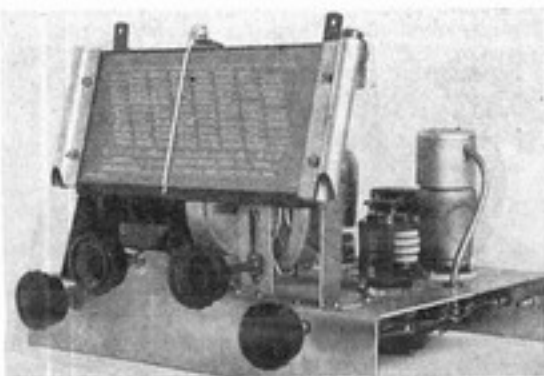Der Universaltrafo T 235 kann ohne jede Umschaltung an die Stelle des älteren T 135a gesetzt werden; die Anschlußbezeichnungen der Spulen stimmen überein.



Der neue AKE-Einkreiser

Ein neuer Bauplan ganz nach dem Geschmack des Bastlers: Eingehende Beschreibung, übersichtliche Baupläne, genaue Stücklisten.



Zwei Fünfpolröhren (AF 7 und AL 4 bzw. CF 7 und CL 4). Verwendungsmöglichkeiten verschiedener Spulen: T 230 und T 156, T 235 oder Trommelspule T 602. Genaue Anweisungen und Teilbaupläne für alle Spulen. Der Einkreiser mit Kurzwellenteil. Preis des Bauplanes für Wechsel- und Allstrom

RM 0,50

Nach AKE-Bauplan gebaut.

AKE-Sechsfach-Trommelspule für alle Wellenbereiche von 10-2000 m. Type T 602

Sechs HF-Transformatoren sind sternförmig auf einer Trommel angeordnet und werden einzeln durch Drehung der Trommel vor die Kontakteleiste geschoben. Mittel- und Langwellenspule in Stern-Kreuzwicklung auf abgleichbarem Eisenkern, 2 KW-Spulen auf Spezial-Kurzwellen-Eisen, die beiden kürzesten Bereiche auf Calit-Körpern. Dreipunkt-Kugellagerung, Silberschalter mit Druckkontakt, hochwertige Tralut-Isolation in allen Teilen, beste Hochfrequenzleistung, größte Trennschärfe, höchste mechanische und elektrische Sicherheit, kürzeste Ver-

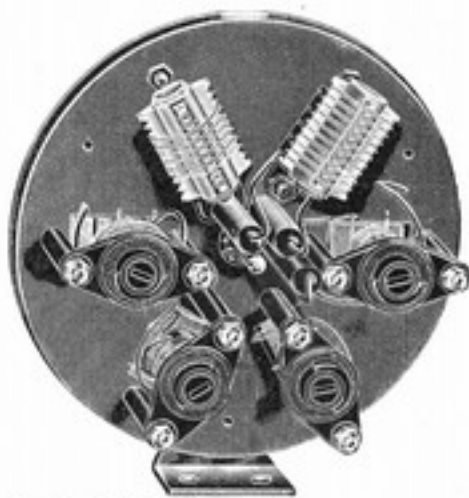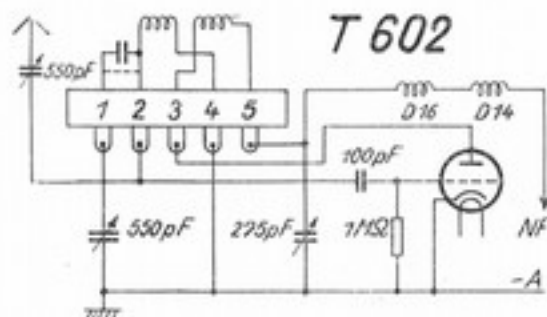


Preis: RM 28,-

bindungen durch den Trommel-Revolver-Transport, Überschneiden der Wellenbereiche. Unerschöpfliche Verwendungsmöglichkeiten in Ein- und Mehrkreislern stehen Ihnen zur Verfügung.

AKE - Superspulenätze für alle Superhet - Schaltungen

Der AKE-Großsuper-Spulensatz

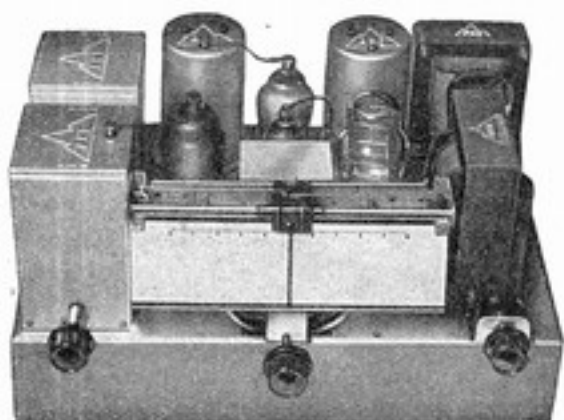

Vierröhren-Oktodensuper
Nach AKE-Bauplan gebaut.

Der moderne Vierröhren- Allwellen-Oktodensuper

Ein Büchlein, das als Band 7 der Radio-Bausammlung erschien. Es geht neben der Baubeschreibung auf das Wesen des Superhets ein und enthält drei Baupläne: Je einen für Wechselstrom-, Allstrom- und Batteriebetrieb. Dazu natürlich die Prinzipschaltbilder und Stücklisten. **Preis** der zweiten Auflage: **RM 1,50**

Alle unsere Superhet-Spulen sind mit hochwertigen Eisenkernen, Litzenwicklung und Silberkontakt-Schaltern mit Trolitul-Isolation ausgeführt.

Der Antennen-Transformator T 95

kann als Eingangs-Transformator direkt vor der Achtpolröhre oder auch vor der Hochfrequenz-Vorsatzröhre verwendet werden. Ebenso können zwei Transformatoren der Type T 95 zu einem Bandfilter-Eingang zusammengestellt werden. Der Transformator ist mit einer Umschalt-Vorrichtung auf Kurzwellenbetrieb versehen. **Preis: RM 12,-**

Der Oszillator-Transformator T 96

ist für jede Achtpolröhre eingerichtet. Wellenbereich: 18 - 2000 m. Die genaue Abgleichung ermöglicht zuverlässige Einknopfabstimmung. **Preis: RM 12,60**

Das Zwischenfrequenzfilter T 97

mit oben herausgeführten Gitteranschluß. Zwischenfrequenzwelle: 465 kHz. **Preis: RM 10,80**

Das Zwischenfrequenzfilter T 98

ist in der gleichen Form ausgeführt wie T 97, jedoch ohne oberen Gitteranschluß. Es wird in der zweiten und gegebenenfalls dritten ZF - Stufe verwendet. Zwischenfrequenzwelle 465 kHz. **Preis: RM 10,80**

Achtung!

Jeder Superhet mit AKE-Spulen kann beliebig durch Hinzunahme von Hoch- oder Zwischenfrequenzstufen erweitert werden, da alle Spulen genau abgeglichen sind.

Der AKE-Kleinsuper-Spulensatz

In letzter Zeit ist das Interesse für den Kleinsuper, der schon fast durch den Dreiröhren-Zweikreis-Geradeaus-Empfänger verdrängt zu sein schien, erheblich gewachsen. Vor allem deshalb, weil der Super eine wesentlich größere Trennschärfe zeigt als der Geradeaus-Empfänger, ohne daß in der Wiedergabe wesentliche Unterschiede festzustellen sind.

Der Antennen-Transformator T95


ist der gleiche, der auch im Großsuper-Spulensatz verwendet wird. Infolgedessen kann auch der Wellenbereich des kleinen Dreiröhren-Superhets auf die Kurzwellen ausgedehnt werden. **Preis: RM 12,-**

Der Oszillator-Transformator T96

ist ebenfalls dem Großsupersatz entnommen worden. Alle Vorzüge kommen also auch dem Kleinsuper zugute, vor allem die Möglichkeit einwandfreier Einknopfabstimmung, mit einer Skala, die nach Sendernamen geeicht ist. **Preis: RM 12,60**

Das Zwischenfrequenzfilter T 40

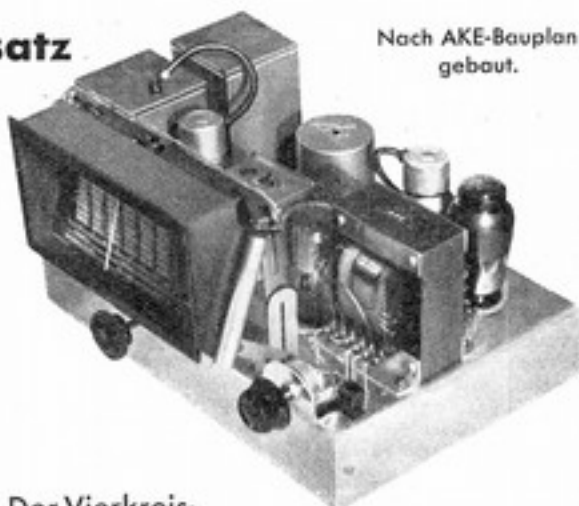weicht von den Filtern des Großsupersatzes insofern ab, als es mit einer Rückkopplungsspule versehen ist. Da die Zwischenfrequenzwelle ebenfalls 465 kHz. beträgt, kann es ohne weiteres an die Stelle von T 97 und T 98 treten. **Preis: RM 8,50**



Nach AKE-Bauplan
gebaut.

Der Vierkreis- Dreiröhren - Superhet


Nach Baupl. Nr.105

Ein Dreiröhren-Superhet, dessen Leistung an die eines Großsupers, wenn man von der Schwundausgleich-Vorrichtung absieht, heranreicht. Die Trennschärfe wird erhöht durch die Einführung einer Rückkopplung, die nur einmalig eingestellt zu werden braucht. Bauplan Nr. 105 für Wechsel- und Allstrom (zwei Pläne!) mit eingehender Baubeschreibung und vollständigen Stücklisten. **Preis: RM 0,50**

AKE-Hochfrequenz-Transformatoren für Spezialzwecke


Der AKE-Kompressor-Trafo T 73

Kleine Einkreis-Empfänger leiden oft unter fühlbarem Mangel an Trennschärfe, und mancher Sender, der das Empfangs-Programm vervollständigen könnte, ist zu schwach, um von diesem kleinen Apparat aufgenommen zu werden. Ein Hochfrequenz-Vorsatzgerät als Ergänzung zum Empfänger kann diese Mängel beseitigen. Wir stellen für solche Vorsatzgeräte einen Spezial-Hochfrequenz-Transformator, den AKE-Kompressor-Trafo Type T 73 her. Er ist klein, leistungsfähig und doch billig.

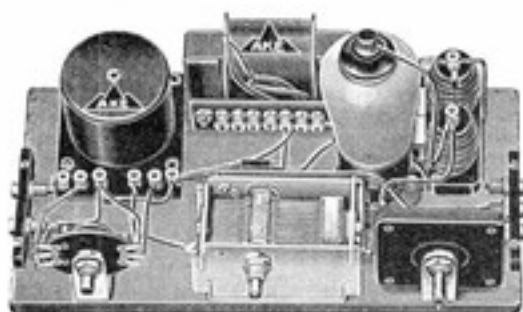

Der Kompressor-Trafo T 73 im Vorsatzgerät.
Nach AKE-Bauplan gebaut.

Preis: RM 4,20

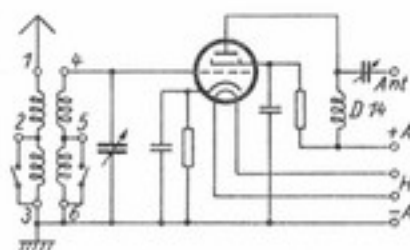

Schaltbild des T 73

Die AKE-Kompressor-Baupläne

Der Bau eines Hochfrequenz-Vorsatzgerätes setzt keinerlei Sachkenntnis voraus. Er ist denkbar einfach und führt immer zu verblüffenden Erfolgen. Es wird Ihnen besonders leicht gemacht durch unsere Baubeschreibungen mit Schaltbild, genauer Stückliste und übersichtlichem Bauplan. Der in den Schaltungen verwendete AKE-Kompressor-Trafo gibt die Gewähr für höchste Leistung.

AKE-Bauplan Nr. 100 (Wechselstrom) RM 0,35
AKE-Baupl. Nr. 101 (Gleichstr. u. Batterie) RM 0,35

Der AKE-Kurzwellen-Kompressor-Trafo T 74

Der AKE-KW-Kompressor-Trafo T 74 gleicht in seinem äußeren Aufbau dem Kompressor-Trafo T 73. Er findet Verwendung im AKE-Kurzwellen-Kompressor, der im Bauplan Nr. 102 beschrieben ist.

Preis des KW-Kompressor-Trafos T 74:
RM 6,20


Preis des Bauplanes Nr. 102: RM 0,35

Der kleine Kurzwellen-Trafo (Calitkörper) Type T 56

Klein und billig ist diese Kurzwellenspule, und man sieht es ihr nicht an, welche Freude sie dem Bastler bereitet, der sie in sein Empfangsgerät einbaut. Jeder vorhandene Empfänger, auch der neue, der erst gebaut werden soll, kann zusätzlich einen Kurzwellenbereich mit Hilfe dieser kleinen billigen und wenig Raum einnehmenden Spule erhalten. Der Kurzwellenbereich enthält heute viele Rundfunk-Sender. Es geht Ihnen viel verloren, wenn Sie diesen Bereich mit Ihrem Empfänger nicht erfassen können. Es erfordert keine Mühe, sondern es ist eine dankbare und angenehme Beschäftigung, mit der kleinen Kurzwellenspule zu experimentieren und sie einzubauen.

Preis: RM 3,50

Wellenbereich 18 bis 50 Meter.

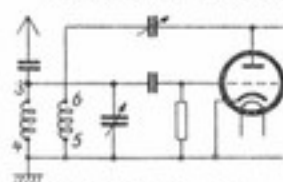


Schaltbild des T 56



Ausgewählte KW-Schaltungen

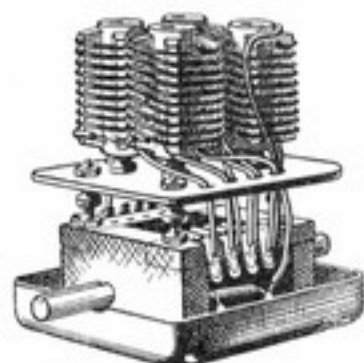
mit dem AKE-Kurzwellen-Trafo Type T 56 enthält Band 9 der Radio-Bausammlung: „Bastelsport für Jedermann“. Es zeigt, wie außerordentlich interessant das Kurzwellengebiet ist und wie wenig Mittel dazu erforderlich sind.
RM 0,50





Interessante Kurzwellen-Basterei mit dem AKE-Kurzwellen-Oszillator Type T 57

Der AKE-Kurzwellen-Oszillator Type T 57, der auf vier Calitkörper gewickelt und auf einen Silberkontaktschalter aufgebaut ist, erfährt den Wellenbereich von ca. 18 bis 80 Metern. Seine Verwendungsmöglichkeit ist nahezu unbeschränkt. Sie können damit Spezial Kurzwellenempfänger bauen. Sie können ihn benutzen für die Erweiterung des Rundfunkempfängers auf den Kurzwellenbereich, Sie können auch ein Vorsatzgerät damit herstellen, das mit jedem kleinen oder großen Geradeaus-Empfänger oder Superhet kombiniert einen ausgezeichneten Kurzwellensuper ergibt. Und Sie können schließlich auch Kurzwellen-Meßgeräte damit aufbauen. Schaltungen in Band 9 der Radio-Bausammlung. **Preis: RM 15,-**

Der AKE-Einbau-Sperrkreis Type T 72

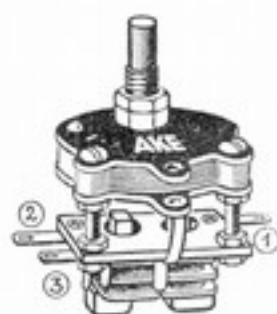

Mangelnde Trennschärfe beseitigen Sie durch den Einbau des Sperrkreises für Mittel- und Langwellen. Sie schalten damit nicht nur den Orts- oder Bezirkssender, sondern jeden anderen störenden Sender aus. Sie hören jeweils nur den Sender, den Sie zu hören wünschen. Einfache Einloch-Befestigung am Empfängergestell. Der Anschluß zur Antennenbuchse innerhalb des Empfängers wird gelöst und an Punkt 3 des eingebauten Sperrkreises gelegt. Punkt 1 wird mit dem nun frei gewordenen Anschluß der Antennenbuchse verbunden. Zur Einschaltung des Mittel- und Langwellenbereiches wird ein kleiner Kippschalter eingebaut, dessen Anschlüsse

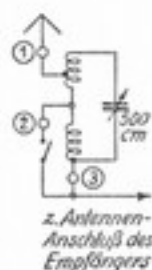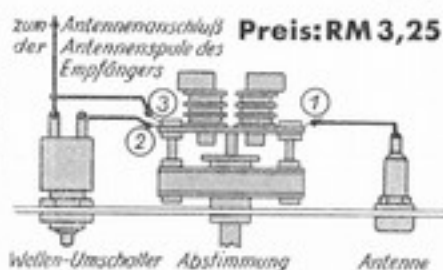



mit Punkt 2 bzw. Punkt 3 verbunden werden. Bei geschlossenem Schalter ist der Mittelwellenbereich eingeschaltet. Soll ein störender Sender ausgeschaltet werden, so stellt man diesen zunächst am Empfänger ein und verstellt den Drehkondensator des Sperrkreises so lange, bis der Sender verschwindet.

Der AKE-Einbau-Trennkreis Type T 69

rechts: Schaltbild des T 69

Preis: RM 4,80

unten: Anschlußschema T 69

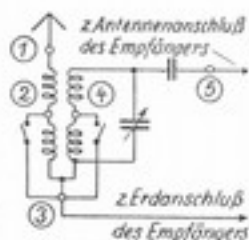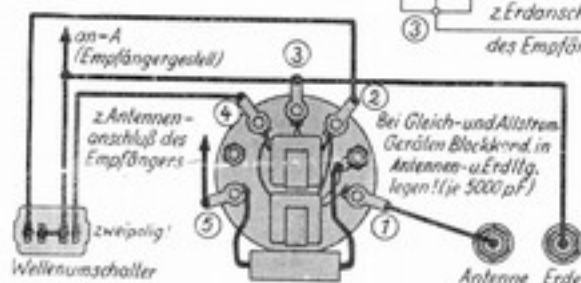



Im Gegensatz zum Sperrkreis vermittelt der Trennkreis auf dem ganzen Wellenbereich eine erhöhte Trennschärfe dadurch, daß jeder einzelne Sender genau so abgestimmt werden muß wie am Empfänger selbst. Auch der Trennkreis ist für beide Wellenbereiche eingerichtet. Befestigung durch Einloch-Montage am Empfängergestell. Wellenbereich-Umschaltung durch einen zweipoligen Kippschalter. Der Anschluß zur Antennenbuchse innerhalb des Empfängers wird gelöst und an Punkt 5 des Trennkreises gelegt, während 1 nunmehr mit der Antennenbuchse verbunden wird. Die Punkte 2 und 4 werden bei Übergang auf den Mittelwellenbereich durch den Kippschalter mit Punkt 3 verbunden, der gleichzeitig an-A (Erde) liegt.



Der AKE-Sperrkombinator Type T 76

Bei Bestellung bitte Ortssender angeben!

Preis: RM 4,80

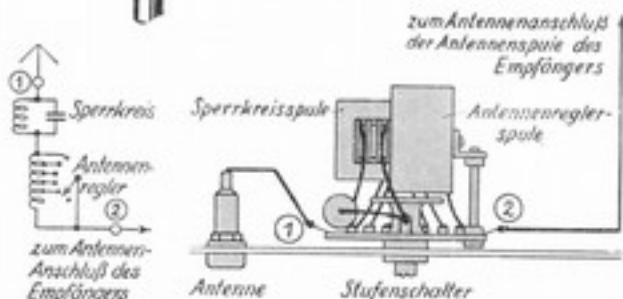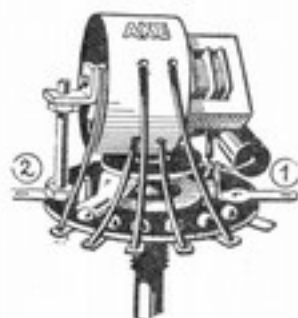

Schaltbild und Anschlußschema des Sperrkombinators T76

Der Sperrkombinator setzt sich zusammen aus Antennenregler und Sperrkreis. Er kann also gleichzeitig mehrere Aufgaben erfüllen. Durch den Antennenregler wird der Empfänger der jeweils benutzten Antenne angepaßt, und es wird dadurch nicht nur eine größere Lautstärke erzielt, sondern auch mancher Sender aufgenommen, der vorher nicht empfangen werden konnte. Gleichzeitig kann der Antennenregler als Lautstärkeregel dienen. Der eingebaute Sperrkreis braucht nicht eingestellt zu werden. Er ist bereits auf Ihren Orts- oder Bezirkssender abgestimmt und verhindert dessen Durchschlagen. Natürlich müssen Sie angeben, welches Ihr Orts- oder Bezirkssender ist.


Man löst nach dem Einbau des kleinen Gerätes (einfache Einloch-Montage am Empfängergestell) die Leitung der Empfängerspule zur Antennenbuchse im Inneren des Empfängers und führt sie an den Anschluß 2 des Sperrkombinators. Der Anschluß 1 wird mit der nun frei gewordenen Antennenbuchse verbunden.

AKE - Einbaugeräte zur Modernisierung des Empfängers

Der AKE-Baustein Type T 1300



Für den Bastler ist der kleine Baustein, der aus Spule und Drehkondensator besteht, ein unersetzliches Hilfsmittel. Der Baustein, nicht viel größer als eine Streichholzschachtel, ist überall da zu verwenden, wo man einen Schwingungskreis braucht. Vorwiegend im kleinen Einkreis-Empfänger, vor allem im Koffer-Apparat. Verwendbar aber auch als Sperr- oder Trennkreis. Die Spule ist umschaltbar für Mittel- und Langwellenbereich mit einem einfachen einpoligen Kippschalter. Diese Tatsache wirkt sich besonders vorteilhaft dort aus, wo es darauf ankommt, an Platz zu sparen. Obwohl klein und billig, ist der Baustein mit bestem Material nach neuesten Erfahrungen aufgebaut: Eisenkernspulen, Hochfrequenzlitzten-Wicklung, Trolitul-Isolation.

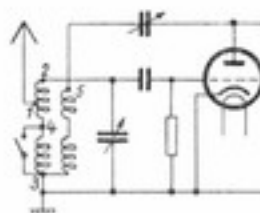


Schaltbild des T 1300


Preis: RM 4,20

Der AKE-Antennenregler Type A 100



Die Aufnahmefähigkeit der einzelnen Antennenarten ist sehr verschieden. Gewisse elektrische Eigenschaften der Antenne sind für den einen Empfänger günstig, für den anderen sind sie weniger günstig. Diese elektrischen Eigenschaften kann man beeinflussen mit dem AKE-Antennenregler und so eine Anpassung der Antenne an den Empfänger herbeiführen. Es können dadurch wesentlich höhere Leistungen mit dem Empfänger erzielt werden, die sich durch größere Lautstärke und durch Empfang von Sendern, die bisher nicht gehört werden konnten, zeigen. Von den sechs verschiedenen Stellungen des Schalters läßt sich schnell die günstigste durch Drehen des Knopfes ermitteln.

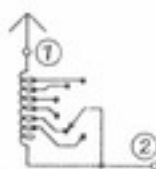

zum Antennen-anschluß des Empfängers

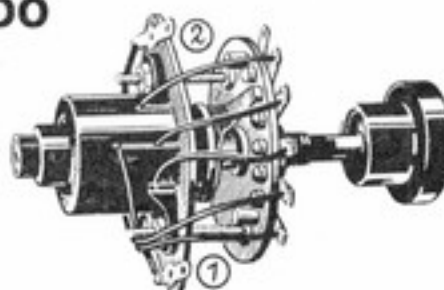

Preis: RM 3,90

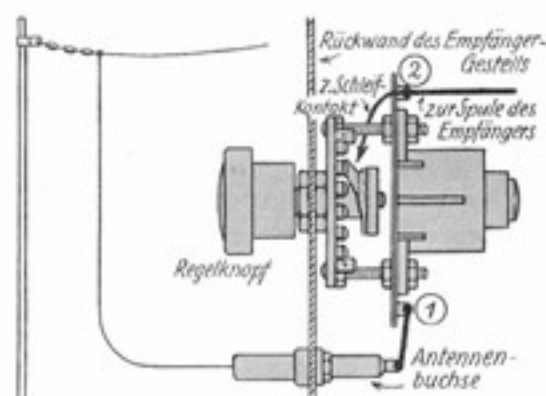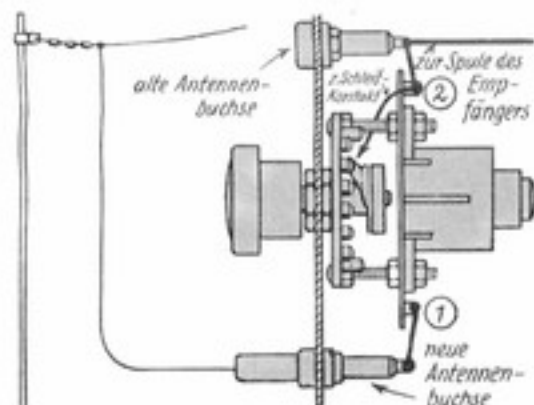


Die Einloch-Montage des AKE-Antennenreglers A 100 am Empfängergestell ist in der Nähe der Antennenbuchse vorzunehmen. Man kann nun entweder eine zweite Antennenbuchse einsetzen und zwischen beide Buchsen den Antennenregler setzen (Bild links) oder aber die Leitung zwischen Empfängerspule und Antennenbuchse lösen, an Punkt 2 des Antennenreglers legen und Punkt 1 mit der Antennenbuchse verbinden (Bild rechts).

Der AKE-Einbau-Klangregler Type T 77



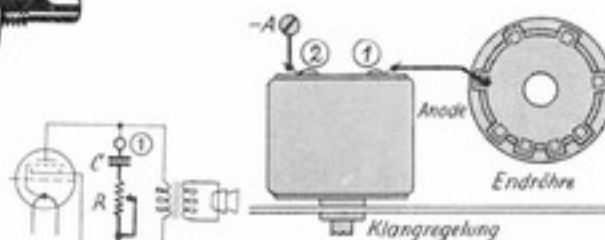
Schaltbild einer Endstufe mit nachträglich eingebautem AKE-Klangregler T 77



Der Einbau und Anschluß des AKE-Klangreglers T 77

Mit dem Einbau-Klangregler können Sie die Wiedergabe Ihres Empfangsgerätes erheblich verbessern. Sie wird weicher und dem Ohr angenehmer, und sie kann beliebig reguliert werden. Sogar Störgeräusche wie Pfeifen, Kratzen und dergl. können beseitigt werden. Einloch-Montage am Empfängergestell. Es braucht keine Leitung gelöst oder verändert zu werden. Punkt 1 des Klangreglers wird mit der Anode der Endröhre Punkt 2 mit dem Empfängergestell verbunden. Preis: RM 2,75

Der AKE-Antennenregler Type A 101

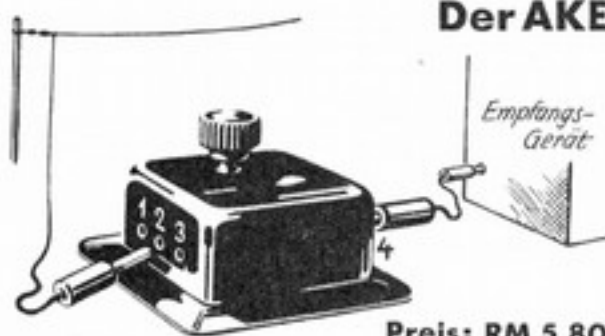

Preis: RM 5,80

Der AKE-Antennenregler Type 101 dient dazu, die Antenne den elektrischen Eigenschaften des Empfängers anzupassen. Man erzielt dadurch größere Lautstärke und empfängt manchen Sender, der vorher nicht gehört werden konnte. Er kann gleichzeitig als Lautstärkereglern benutzt werden. Der Anschluß ist denkbar einfach: die Antenne wird wahlweise in die Buchsen 1, 2 oder 3 gestöpselt, während die Buchse 4 mit einer kurzen Verbindungsschnur an die Antennenbuchse des Empfängers angeschlossen wird.

Der AKE-Sperrkreis Type T 75 für Mittel- und Langwellen



Preis: RM 5,20


Zur Ausschaltung des Orts- oder Bezirks-senders, des Deutschlandsenders oder irgend eines anderen Senders, der beim Fernempfang stört, ist dieser Vorsatz-Sperrkreis von unvergleichlicher Wirkung. Mühe los bringt er den störenden Sender zum Schweigen und läßt Sie in den uneingeschränkten Genuß der Darbietungen aller fernen Sender kommen. Der Anschluß ist denkbar einfach, und zwar erfolgt er in der gleichen Weise wie beim Antennenregler A 101. Die Antenne wird mit 1, 2 oder 3 verbunden, während zwischen Buchse 4 und Antennenbuchse des Empfängers eine möglichst kurze Verbindungsleitung gelegt wird.




Der AKE-Eisenbandfilter-Kombinator Type T 79

Mit dem Eisenbandfilter-Kombinator ergibt der erste Abstimmkreis im Empfänger zusammen ein hervorragendes Bandfilter. Der Kombinator wird genau so abgestimmt wie der Empfänger selbst. Ein Umschalter für Mittel- und Langwellen ist eingebaut. Der Anschluß erfolgt in der Weise, daß je eine kurze Verbindungsschnur zwischen Antennenbuchse des Empfängers und Punkt 3 des Kombinator und zwischen Erdbuchse des Empfängers und Punkt 4 des Kombinator gelegt wird. Der Antennenanschluß erfolgt an Buchse 1, der Erdanschluß an Buchse 2. Der Kombinator kann auch als Sperrkreis benutzt werden. In diesem Fall verbindet man die Buchse 4 mit der Antennenbuchse des Empfängers und läßt die Buchsen 2 und 3 frei.

Preis: RM 6,75

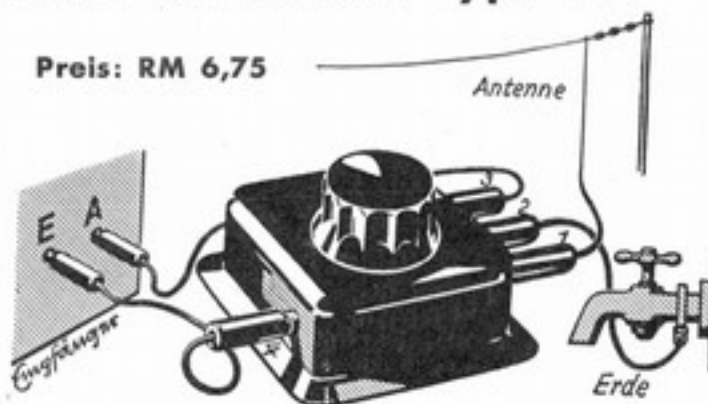

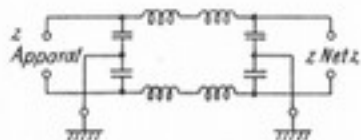Der AKE-Universal-Störschutz Type T 80 und T 81



Schaltbild des T 80 und T 81

Preis für T 80: RM 10,80
(belastbar bis 1,5 A)

Preis für T 81: RM 12, —
(belastbar bis 3 A)

Nichts kann den Rundfunkempfang mehr verleiden als Störgeräusche. Diese häufig recht unangenehmen Begleiterscheinungen finden ihren Weg in den Empfänger in der Hauptsache über das Lichtnetz. Auf einfache Weise kann den Störteufelchen der Weg durch den AKE-Universal-Störschutz verlegt werden. Dieses wirksame Störschutzmittel wird zwischen Netzsteckdose und Netzanschlußschrub des Empfängers gelegt. Es kann einfach an die Wand gehängt werden. Eine Erdleitung (möglichst nicht die gleiche, die zum Empfänger führt) leitet alle Störschwingungen ab. Eine zweite angenehme Wirkung zeigt der Störschutz, nämlich die Beseitigung der Antennenwirkung des Netzes. Das äußert sich in erhöhter Trennschärfe des Empfängers. In gleicher Weise wie am Rundfunkempfänger kann der Störschutz auch an der Störquelle selbst, also elektrischen Geräten wie Staubsauger und dergl. angebracht werden.

AKE-Kleinbauteile für den anspruchsvollen Bastler


AKE-Zwillings-HF-Drossel D 14



Nichts ist für den Empfänger-Teil wichtiger als elektrisch einwandfreie Einzelteile. Dazu gehört auch die Hochfrequenzdrossel. Die AKE-Zwillingsdrossel, auf zwei je siebenfach unterteilte Körper gewickelt, ist äußerst kapazitätsarm und verhindert jegliche Resonanzerscheinungen.

Preis: RM 2,60

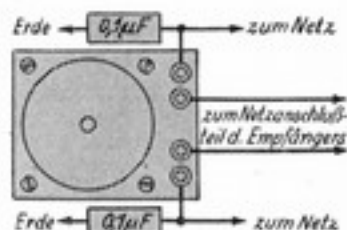AKE - Einbau - Störschutz - Doppelnetz-drossel D 12



Preis: RM 4,40

Um das Eindringen von Störschwingungen in den selbstgebauten Empfänger zu verhindern, ist es zweckmäßig, von vornherein ein wirksames Mittel vorzusehen. Die Doppelnetz-drossel D12 hält nicht nur alle Störungen aus dem Lichtnetz vom Empfänger fern, sondern beseitigt auch gleichzeitig die Antennenwirkung des Netzes und erhöht dadurch die Trennschärfe des Empfängers. In Verbindung mit zwei Blockkondensatoren von je 0,1 Mikrofarad stellt sie ein ideales Netzfilter dar. Bei Gleich- und Allstrom-Empfängern erübrigt sich fast immer das Anlegen der Erdleitung an den Störschutz. Man kann sich in diesem Falle auf einen Kondensator von 0,1 Mikrofarad beschränken, der die beiden äußeren Klemmen der Drossel überbrückt.

AKE-Kurzwellen-HF-Drossel D 16

Für Kurzwellenempfänger ist eine Spezial-Hochfrequenzdrossel oft von ausschlaggebender Bedeutung. Hier kommt es besonders auf möglichst geringe Eigenkapazität und hochwertige Isolation an. Diese Forderungen erfüllt die AKE-Kurzwellen-HF-Drossel D 16 in höchstem Maße. Sie ist auf einen zwölfmal unterteilten Calitkörper aufgebracht, der mit einer einzigen Schraube leicht befestigt werden kann.



Preis: RM 2,—

AKE-Silberkontaktschalter



in verschiedensten Ausführungen

Hochwertige Spulen stellen auch an den Wellenschalter hohe Ansprüche. Der AKE-Silberkontaktschalter zeichnet sich aus durch sichere Kontaktgebung, gute Rasterung, verlustarme Trolitul-Isolation, hohe Belastbarkeit und geringen Raumbedarf. Er wird in allen erdenklichen Ausführungen hergestellt:

Type S 10, links Kontakte 1 - 3 - 5 geschlossen, rechts 2 - 4 - 6 geschlossen . Preis: RM 4,50

Type S 11, sechs Kontakte, links alle geöffnet, rechts alle geschlossen . . Preis: RM 4,50

Type S 13, drei Kontakte, links alle Kontakte geöffnet, rechts geschlossen Preis: RM 2,25

Type S 15, passend für Waldvogel - Trafo T 132 Preis: RM 4,50

Sonderausführungen auf Anfrage.

AKE-Schirmgitterdrossel S D

Schirmgitterröhren können mit der darauf folgenden NF-Stufe nicht transformatorisch gekoppelt werden. Widerstandskopplung dagegen führt häufig zu Lautstärkeverlusten. Günstiger ist die Kopplung durch eine Eisendrossel, die aber sehr hohe Anforderungen in bezug auf die Selbstinduktion erfüllen muß. Besonders geeignet ist unsere Spezial-Schirmgitterdrossel S D.



Preis: RM 4,50

AKE-Heiztrafo T 202



Um Vorsatzgeräte für Wechselstrom mit dem nötigen Heizstrom für die Röhre zu versorgen, reicht oft der Netztransformator des Empfängers nicht aus. Für solchen Fall muß ein besonderer Heiztransformator eingebaut werden. Unsere Type T 202 liefert 4 Volt, 2,5 Ampere.

Preis: RM 5,—



AKE - Drehkondensator T 71

mit Trolitul - Isolation
500 cm = 550 pF

Ein hochwertiger Drehkondensator mit Trolitul-Isolation, der sich besonders eignet für kleine Empfänger, bei denen es auf Raumersparnis ankommt. Vorzüglich verwendbar auch als Rückkopplungs-Kondensator wegen seines geräuschfreien Arbeitens. Abmessungen: 40 x 35 mm, Höhe bis zur Befestigungsmutter 16 mm.

Preis:
RM 0,95

AKE-Netztransformatoren und -Drosseln

AKE-Netztrafo Type NT 01 (für 354) Preis RM 9,40
AKE-Netztrafo Type NT 02 (für 504) Preis RM 9,80
AKE-Netztrafo Type NT 04 (für 1054, 1064 und AZ 1) Preis RM 12,40
AKE-Netztrafo Type NT 05 (für 2004) Preis RM 13,40
AKE-Netz-drossel ND 210 (25 mA) Preis RM 3,90
AKE-Netz-drossel ND 230 (75 mA) Preis RM 4,80
AKE-Netz-drossel ND 240 (100mA) Preis RM 6,20

Die AKE-Baupläne

AKE - Kompressor - Vorsatzgerät Bauplan Nr. 100 (Wechselstrom) RM 0,35

Die Baubeschreibung behandelt ein Hochfrequenz-Vorsatzgerät mit Schirmgitterröhre, das die Trennschärfe und Reichweite eines Wechselstrom-Empfängers beliebiger Bauart ganz beträchtlich steigert. Verwendete Röhren: RENS 1264 bzw. H 4111 D oder RENS 1284 bzw. H 4128 D.

AKE - Kompressor - Vorsatzgerät Baupl. Nr. 101 (Gleichstrom u. Batterie) RM 0,35

Baubeschreibung wie Bauplan Nr. 100, jedoch mit zwei Bauplänen (Gleichstrom und Batterie). Röhre für Gleichstrom: RENS 1818 bzw. H 1818 D, für Batterie: RES 094 bzw. H 406 D.

AKE - Kurzwellen - Vorsatzgerät Bauplan Nr. 102 (Wechselstrom) RM 0,35

Baubeschreibung eines Kurzwellen-Vorsatzes für jeden vorhandenen Rundfunkempfänger. Wellenbereich 16 bis 65 Meter. Ausgeführt mit AKE-Kurzwellen-Kompressor-Trafo Type T 74 (RM 6,20). Verwendete Röhre: REN 904 bzw. A 4110.

AKE-Dreiröhren-Zweikreiser Bauplan Nr. 103 (Wechselstrom) RM 0,35

Baubeschreibung eines Geradeaus-Empfängers mit drei Röhren und zwei Kreisen, bei dem das Hauptgewicht auf ausgezeichnete Wiedergabe gelegt wurde. Ein Empfänger mittlerer Größe mit Schwundausgleich! Ausgerüstet mit zwei Spulen der AKE-Type T 135a neuester Konstruktion, die allein schon höchste Leistungsfähigkeit verbürgen. Wellenbereich 200 bis 2000 Meter. Verwendete Röhren: AH 1 AF 7, (AB 2), AL 4, (AZ 1).

AKE-Dreiröhren-Vierkreis-Super Bauplan Nr. 105 (Wechsel- u. Allstrom) RM 0,50

Baubeschreibung eines Kleinsupers modernster Ausführung mit dem neuen AKE-Superspulensatz T 95, T 96 und T 40. Durch die Einführung einer Rückkopplung, die jedoch nicht bedient zu werden braucht, höchste Trennschärfe bei bester Wiedergabe. Wellenbereich 20 bis 2000 Meter, also Kurz-, Mittel- und Langwellen. Ausführung für Wechselstrom und Allstrombetrieb, Bauplan Nr. 105 umfaßt also tatsächlich zwei Baupläne mit den entsprechenden Schaltbildern und Stücklisten. Röhren: AK 2, AF 7, AL 4, AZ 1 bzw. CK 1, CF 7, CL 4, CY 1.

AKE-Kofferempfänger „Waldsänger“ Bauplan Nr. 106 (Batterie) RM 0,35

Dieser Kofferempfänger für Reise, Wochenende und Ausflug ist in seinen geringen Ausmaßen und seinem kleinen Gewicht nicht mehr zu schlagen. Die Größe des Koffers beträgt nicht mehr als 30×25×15 cm (im Lichten gemessen). Dabei handelt es sich um einen äußerst leistungsfähigen und trennscharfen Zweikreis-Empfänger mit eingebautem dynamischen Lautsprecher und Trockenbatterien für Heiz- und Anodenstrom. Nahezu unabhängig von Antennen- und Erdleitung.

AKE-Zweiröhren-Einkreisempfänger Bauplan Nr. 107 (Wechsel- u. Allstrom) RM 0,50

Ein Einkreis-Empfänger mit Einbaumöglichkeit verschiedener Spulen. Röhren: AF 7, AL 4, AZ 1 bzw. CF 7, CL 4, CY 1. Vergleiche auch Seite 3.

Die Radio-Bau-Sammlung

des Deutsch-technischen Buchverlages, Berlin SO 36

Band 4 Tuschen: „Bastelsport für Jedermann“. Acht ausgewählte preiswerte Bastelempfänger mit dem AKE-Industrie-Trafo. Beschreibungen, Schaltbilder, Baupläne und genaue Stücklisten. Verschiedene Stromarten. **Preis: RM 0,25**

Band 6 Wigand: „Ultrakurzwellenempfänger“. Ausgewählte Schaltungen für Ultrakurzwellenempfang und Einführung in die Ultrakurzwellen-Technik. Dazu ein Bauplan in natürlicher Größe für einen Ultrakurzwellen-Superhet. **Preis RM 1,50**

Band 7 Prinzler: „Der moderne Vierröhren-Allwellen-Oktoden-Super“. Drei Baupläne mit vollständigen Stücklisten (Wechselstrom, Allstrom Batteriebetrieb). Wellenbereich 18 bis 2000 Meter. Neueste Röhren, selbsttätiger Schwundausgleich, Bandbreiteregulierung. **Preis: RM 1,50**

Band 8 Sutaner: „Bastelsport für Jedermann“ (Folge 2). Ausgewählte Empfängerschaltungen mit dem AKE-Eisen-Industrie-Trafo T 130. Fünf Schaltungen mit Beschreibung, Schaltung, Bauplan und Stückliste. **Preis: RM 0,35**

Band 9 Sutaner: „Bastelsport für Jedermann“. Ausgewählte, preiswerte Kurzwellen-Empfängerschaltungen. Einführung in die Kurzwellen-Technik und Baubeschreibung von 6 KW-Empfängern bzw. Vorsatzgeräten mit den AKE-KW-Spulen T 56 und T 57. **Preis: RM 0,50**

Aufstellung der alten und neuen AKE-Einzelteile

Geordnet nach Fabrikationsnummern

Type	Bezeichnung	Seite	Bauplan Nr.	Preis
T 27	Calitkörper	—	—	1.80
T 30	Industrie-Trafo	2	Bd. 4	2.25
T 31	Industrie-Trafo mit Saugkreis	—	—	2.60
T 38	Antennen-Transformator für Sportsuper	—	85 und 86	10.—
T 39	Oszillator für Sportsuper	—	—	10.—
T 40	Zwischenfrequenz-Transformator	4	105	8.50
T 56	Kurzwellenspule	5	Bd. 9	3.50
T 57	Kurzwellen-Transformator (dreifach)	5	Bd. 9	15.—
T 58	Kurzwellen-Oszillator	—	—	12.—
T 59	Kurzwellen-Oszillator	—	—	19.—
T 69	Einbau-Trennkreis	6	—	4.80
T 70*	Einbau-Sperrkreis	—	—	2.50
T 71*	Trolitul-Drehkondensator, 550 pF	9	—	0.95
T 72	Einbau-Sperrkreis, Mittel- und Langwellen	6	—	3.25
T 73	Kompressor-Transformator	5	100 u. 101	4.20
T 74	Kurzwellen-Kompressor-Trafo	5	102	6.20
T 75	Sperrkreis für Mittel- und Langwellen	8	—	5.20
T 76	Sperr-Kombinator	6	—	4.80
T 77	Einbau-Klangregler	7	—	2.75
T 79	Eisenbandfilter-Kombinator	8	—	6.75
T 80	Störschutz, 1,5 Ampere	8	—	10.80
T 81	Störschutz, 3 Ampere	8	—	12.—
T 91*	Antennen-Transformator	—	—	12.—
T 92*	Oszillator-Transformator	—	Bd.7,1.Auft.	12.60
T 93*	Zwischenfrequenz-Transformator	—	—	10.80
T 94*	Zwischenfrequenz-Transformator mit Bandbr.	—	—	12.—
T 95	Antennen-Transformator	4	—	12.—
T 96	Oszillator-Transformator	4	Bd.7,2.Auft.	12.60
T 97	Zwischenfrequenz-Transformator	4	—	10.80
T 98	Zwischenfrequenz-Transformator	4	—	10.80
T 101	Antennen-Transformator	—	95	13.50
T 102	Oszillator-Transformator	—	95	14.—
T 103	Zwischenfrequenz-Transformator	—	95	12.—
T 114	Antennen-Transformator	—	401	6.—
T 115	Oszillator-Transformator	—	401	6.—
T 116	Zwischenfrequenz-Transformator	—	401	7.—
T 130	Industrie-Trafo mit Eisenkern	2	Bd. 8	3.25
T 132	Waldvogel-Trafo	—	Bd. 3	7.90
T 135	Hochfrequenz-Transformator	—	103, 1. Aufl.	8.60
T 135a	Hochfrequenz-Transformator	—	103, 2. Aufl.	8.60
T 156	Kurzwellenspule mit Außenkontaktsackel	2	107	2.25
T 230	Industrie-Trafo mit Außenkontaktsackel	2	107	4.50
T 235	Universal-Transformator, 20 - 2000 m	3	103, 2. Aufl. und 107	9.75
T 602	Sechsfach-Trommelspule, 10 - 2000 m	3	107	28.—
T 1300	Baustein, HF-Trafo-Drehkondensator	7	—	4.20
A 100	Antennen-Regler für Einbau	7	—	3.90
A 101	Antennenregler	8	—	5.80
UO	Ultra-Kurzwellen-Oszillator	—	6	14.75
UA	Ultra-Kurzwellen-Antennen-Aggregat	—	6	2.90
UK	Ultra-Kurzwellen-Kathoden-Aggregat	—	6	7.80
UZ I	Ultra-Kurzwellen-Zwischenfrequenz-Trafo I	—	6	9.50
UZ II	Ultra-Kurzwellen-Zwischenfrequenz-Trafo II	—	6	9.50
S 10	Silberkontaktschalter	9	—	4.50
S 11	Silberkontaktschalter	9	—	4.50
S 12	Silberkontaktschalter	—	—	4.50
S 13	Silberkontaktschalter	9	—	2.25
S 15	Silberkontaktschalter	9	—	4.50
S 20	Silberkontaktschalter für Super-Kompressor	—	401	2.60
D 12	Netz-HF-Drossel	9	—	4.40
D 13	Sperr-Drossel	—	—	1.80
D 14	Zwillings-HF-Drossel	9	—	2.60
D 16	Kurzwellen-Drossel	9	—	2.—
D 17*	Ferrocort-Eisendrossel	—	—	—
NTO 1	Netz-Transformator für RGN 354	9	—	9.40
NTO 2	Netz-Transformator für RGN 504	9	—	9.80
NTO 4	Netz-Transformator für RGN 1064 bzw. AZ 1	9	—	12.40
NTO 5	Netz-Transformator für RGN 2004	9	—	15.40
ND 210	Niederfrequenz-Drossel (25 mA)	9	—	3.90
ND 230	Niederfrequenz-Drossel (75 mA)	9	—	4.80
ND 240	Niederfrequenz-Drossel (100 mA)	9	—	6.20
SD	Schirmgitter-Drossel	9	—	4.50
T 202	Heiz-Transformator	9	—	5.—
T 204	Niederfrequenz-Transformator	—	—	4.20
FR	Fading-Regler	—	95	10.75

* wird nicht mehr hergestellt.

AKE-Kunden schrieben uns..

Nichts ist für uns lehrhafter, als von unseren Kunden zu hören, mit welchem Erfolge sie unsere Erzeugnisse verwendet haben. Nichts aber auch erfreut uns mehr und überzeugt uns besser, daß wir auf dem richtigen Wege sind, als die anerkennende Äußerung, der Erfolg sei groß gewesen. Viele Bastelliebhaber schrieben uns. Wir können bei weitem nicht alles was man uns schrieb, wiedergeben. Aber einiges wollen wir nicht für uns behalten:

Ich bin angenehm überrascht!

Nach Band 4 des „Bastelsport für Jedermann“ habe ich erstmalig Ihre Schaltung 3 (Zwei Röhren-Wechselstrom) gebaut. Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich angenehm überrascht bin, so brummfrei und lautstark arbeitet das Gerät. Ich werde in Zukunft nur mit Ihrem Material bauen. Paul Schubert, Schkeuditz

Sechs verschiedene Fälle

Ich habe in sechs verschiedenen Fällen Ihren Industrie-Trafo Type T 30 bei Bekannten eingebaut, und ich kann nur versichern, daß alle begeistert sind von Fernempfangsleistung und Trennschärfe. Meiner Ansicht ist der T 30 augenblicklich die beste und billigste Spule in Fernempfangsleistung und Trennschärfe. Wirklich fabelhaft! Heinrich Boer, Breslau

Das ist es gerade!

Seit 1930 verarbeite ich als alter Bastler nur Ihre Trafos und war stets sehr zufrieden. Was Ausführung, Leistung und Material anbetrifft, so kann ich nur sagen, trotz annehmbarem Preise einwandfrei und gut. Selbst der AKE-Trafo zu 2,25 RM hat mehr geleistet als mancher andere Trafo. Und das ist es gerade, was Ihre Erzeugnisse in Bastlerkreisen so beliebt und bevorzugt gemacht hat. Kurt Pretel, Neukölln

Das lästige Pfeifen

Nachdem ich mit dem Bau meines Vierröhren-Oktoden-Supers für Allstrom fertig geworden bin, komme ich nicht umhin, Ihnen meine vollste Anerkennung betreffs Ihrer Spulen auszusprechen. War es bisher dem Bastler in den seltensten Fällen möglich, das lästige Pfeifen der Zwischenfrequenz zu beseitigen, so haben Sie dies durch die Neukonstruktion der Zwischenfrequenzkreise glänzend gelöst. Sie geben dem Bastler die Möglichkeit, den selbstgebaute Apparat mit etwas Geduld durch Gehör so weit allein abzustimmen, was bisher nur für Geradeaus-Empfänger möglich war. Was heute ein Sechskreisler an Trennschärfe zu leisten hat, das leistet Ihr Oktodensuper. Willi Weichsel, Berlin

Auf Herz und Nieren

Ich habe Ihren Vierröhren-Oktodensuper für Allstrom gebaut. Nachdem ich das Gerät nun auf Herz und Nieren geprüft habe, fühle ich mich veranlaßt, Ihnen von der Güte Ihrer Schaltung sowie der dazu verwendeten von Ihnen hergestellten Einzelteile Mitteilung zu machen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, daß ein Allstrom-Empfänger derartige Leistungen an Trennschärfe wie Reichweite aufweisen könnte. Meine Erwartungen waren sehr hoch geschraubt, wurden aber von den Tatsachen in den Schatten gestellt. E. Knoche, Berlin

Ohne jede Einschränkung

Ich treue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß mein Apparat nach Ihrem Bauplan Nr. 103 einwandfrei arbeitet und ich zum ersten Male seit 1923 gefunden habe, daß ein Bauplan mit Anleitung auch das wirklich hält – ohne jede Einschränkung – was er verspricht. Ernst Stürz, Danzig

Alles, was ich nur wünsche

Seit länger als zwei Jahren benutze ich nun schon das nach dem Bauplan Nr. 100 von mir selbst gebastelte Kompressor-Vorsatzgerät. Das, was in der Bauanleitung versprochen, ist durch eigene Resultate weit übertroffen worden. Mein VE 301 W leistet viel, mit dem AKE-Kompressor-Vorsatz aber alles, was ich nur wünsche. Den Aufbau kann jeder ausführen, mir ist er kinderleicht geworden. G. Rehfeldt, Kiel

Einfach knorke!

Ich sehe mich verpflichtet, herzlichsten und aufrichtigsten Dank für die mir erwiesene Aufmerksamkeit zu sagen. Ihre AKE-Spule ist einfach knorke. Ich kann nur jedem die Spule empfehlen. A. Kämmerer, Kaulsdorf

Nicht das Geringste

Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, daß das nach Ihren Angaben gebaute Gerät glänzend ausgefallen ist. An Trennschärfe, Klang- und Lautstärke ist nicht das Geringste auszusetzen. J. Berkenhoff, Köln

Bloß die Hälfte

Ich habe von Ihnen die Innenantenne bezogen, die großartig geht. Ich habe bloß die Hälfte gebraucht. A. Löhner, Geringswalde

Antenne nach Maß

Ich teile Ihnen frei und offen mit, daß Ihr Antennenregler ausgezeichnet arbeitet. Jetzt habe ich die Antenne nach Maß. Der Antennenregler hält das, was im Prospekt über ihn angegeben ist. Auch empfangen ich jetzt Sender, die ich früher nicht empfangen konnte. Also ich bin vollauf zufrieden. I. Duda, Hindenburg

Alle Reichssender

Trotzdem ich nur mit einer Zimmerantenne arbeite, bringt mein Apparat mit dem AKE-Kompressor-Vorsatz alle Reichssender und die meisten größeren ausländischen europäischen Sender in ausreichender Lautstärke und vor allem in genügender Trennschärfe. Ich möchte heute kaum mehr mit einem modernen Empfänger tauschen. Sie hatten nicht viel versprochen! H. Pfeffer, Magdeburg

Mehr als versprochen

Der Superkompressor, den ich gebaut habe, ist großartig. Er leistet mehr, als Sie versprochen haben. So etwas muß man zuerst gesehen und dann gehört haben. A. Müller, Neunkirchen/Saar

Alle Forderungen erfüllt!

Als wenig geübter Bastler baute ich mir nach Ihrem Bauplan Nr. 106 den neuen AKE-3-Röhren-2-Kreis-Koffereempfänger „Waldsänger“. Dieses preiswerte Gerät erfüllt in jeder Beziehung alle Forderungen, die man an ein 3-Röhren-Koffergehäuse stellt. Es arbeitete auf Anhieb. Erich Zitzmann, Berlin